Relatório

Tópico: Aula 6 - Morse

Grupo: Maicon Chaves Marques 14593530 Pedro Calciolari Jardim 11233668 João Vitor Pereira Candido 13751131

Este projeto em VHDL implementa um sistema que exibe o código Morse de letras selecionadas utilizando LEDs. Ele é controlado por switches e botões, e gera pulsos para representar pontos e traços de acordo com a tabela Morse. Abaixo está uma descrição detalhada dos componentes e funcionamento do sistema:

O sistema utiliza:

- Um clock: para sincronizar as operações.
- Botões (key1 e key0): para iniciar o processo e resetar o sistema.
- Interruptores (sw): para selecionar qual letra em código Morse será exibida.
- LED (ledrθ): para indicar os pontos e traços do código Morse.

•

```
Código VHDL:
LIBRARY ieee:
USE ieee.std logic 1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL; -- Usar pacote correto
ENTITY aula06morse IS
  PORT (
    clock : IN STD LOGIC;
         : IN STD LOGIC;
    key1
                           -- Botão para iniciar
         : IN STD_LOGIC;
                             -- Botão de reset
    key0
          : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); -- Interruptores SW2-0 para a letra
    ledr0 : OUT STD LOGIC -- LED para exibir Morse
  );
END ENTITY:
ARCHITECTURE behavior OF aula06morse IS
  -- Definição de parâmetros
  SIGNAL morse_seq: STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0); -- Armazena os pontos e
traços
```

```
SIGNAL counter : INTEGER RANGE 0 TO 50000000; -- Contador para gerar pulsos
de 0.5 e 1.5s
  SIGNAL pulse 0 5s: STD LOGIC:= '0';
                                        -- Pulso de 0.5 segundos
  SIGNAL current_bit : INTEGER RANGE 0 TO 11 := 0; -- Índice do bit atual no código
Morse
  -- Definir constantes de pontos e traços para cada letra
      CONSTANT A morse: STD LOGIC VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00000011101"; --
A: .-
      CONSTANT B morse: STD LOGIC VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00101010111"; --
B: -...
      CONSTANT C_morse: STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0) := "10111010111"; --
C: -.-.
      CONSTANT D_morse: STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00001010111"; --
D: -..
      CONSTANT E_morse: STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00000000001";
-- E: .
      CONSTANT F morse: STD LOGIC VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00101110101"; --
F: ..-.
      CONSTANT G_morse: STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00101110111"; --
G: --.
      CONSTANT H_morse: STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00001010101";
-- H: ....
  -- Processo para selecionar o código Morse baseado nos switches (SW2-0)
BEGIN
  PROCESS (key1) -- Adicionado sw à lista de sensibilidade
  BEGIN
    IF key1 = '0' THEN
      CASE sw IS
        WHEN "000" => morse seg <= A morse: -- Letra A
        WHEN "001" => morse seg <= B morse; -- Letra B
        WHEN "010" => morse_seq <= C_morse; -- Letra C
        WHEN "011" => morse seg <= D morse; -- Letra D
        WHEN "100" => morse_seq <= E_morse; -- Letra E
        WHEN "101" => morse_seq <= F_morse; -- Letra F
        WHEN "110" => morse seq <= G morse; -- Letra G
        WHEN "111" => morse seq <= H morse; -- Letra H
        WHEN OTHERS => morse_seq <= A_morse; -- Padrão (Letra A)
      END CASE;
                   END IF;
  END PROCESS;
  -- Processo para exibir o código Morse no LEDR0
  PROCESS (clock, key0, key1)
  BEGIN
```

```
IF key0 = '0' THEN
       current_bit <= 11;
       counter <= 0;
       pulse_0_5s <= '0'; -- Adicionado reset do pulso
               ELSIF key1 = '0' THEN
                            current_bit <= 0;
       counter <= 0;
       pulse 0 5s <= '0'; -- Adicionado reset do pulso
    ELSIF rising_edge(clock) THEN
       IF current bit < 11 THEN
         IF morse_seq(current_bit) = '1' THEN
            -- Gera pulso de 0.5 segundos
            IF counter < 25000000 THEN
              pulse_0_5s <= '1';
              counter <= counter + 1;
            ELSE
              counter <= 0;
              current_bit <= current_bit + 1;
            END IF;
         ELSE
            -- Gera pulso de 0.5 segundos para '0'
           IF counter < 25000000 THEN
              pulse_0_5s <= '0';
              counter <= counter + 1;
           ELSE
              counter <= 0;
              current_bit <= current_bit + 1;
            END IF;
         END IF;
       ELSE
         pulse_0_5s <= '0'; -- Garante que o LED apaga quando todos os bits forem
exibidos
       END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
  ledr0 <= pulse_0_5s;</pre>
END ARCHITECTURE;
```

RTL VIEWER DO CIRCUITO:

