

# Relatório

Tópico: Aula 8 - FSM

Grupo: Maicon Chaves Marques 14593530

Pedro Calciolari Jardim 11233668

João Vitor Pereira Candido 13751131

Parte 1:

Queremos criar uma máquina de estados finitos (FSM) que detecte sequências de quatro símbolos consecutivos iguais na entrada  $w$ . A saída  $z$  será 1 sempre que  $w$  for 1 ou 0 por quatro pulsos de clock consecutivos. Sequências sobrepostas são permitidas, ou seja, se  $w$  permanecer 1 por cinco pulsos consecutivos,  $z$  será 1 no quarto e no quinto pulsos. Caso contrário,  $z$  será 0. Ilustrado na figura abaixo:


 


Figure 1: Required timing for the output  $z$ .

Esse é o diagrama da máquina:

 

Uma vez compilado e simulado o circuito, foi feita a configuração da FPGA Cyclone V DE0-CV para testar o circuito de fato.

Código VHDL:

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity parte1 is
```

```
Port (
```

```
    w : in STD_LOGIC;
```

```
    clock : in STD_LOGIC;    -- Sinal de clock
```

```
    clear : in STD_LOGIC;    -- Sinal de clear assíncrono
```

```
    data_out : out std_logic_vector(8 downto 0); -- 9 bits de saída de dados
```

```
    z : out STD_LOGIC
```

```
);
```

```
end parte1;
```

architecture Behavioral of parte1 is

-- Sinais intermediários para conectar os flip-flops

signal Q\_internal : STD\_LOGIC\_VECTOR (8 downto 0); -- Estados internos dos flip-flops

signal Not\_Q\_internal : STD\_LOGIC\_VECTOR (8 downto 0); -- Inversos dos estados

signal Q\_entrada\_internal : STD\_LOGIC\_VECTOR (8 downto 0); -- Saídas internas dos flip-flops

signal Not\_Q\_entrada\_internal : STD\_LOGIC\_VECTOR (8 downto 0); -- Inversos das saídas internas

signal Not\_w : STD\_LOGIC;

signal z\_in : STD\_LOGIC;

component flipflop is

port (

D : IN STD\_LOGIC;

CLK : IN STD\_LOGIC;

QA : OUT STD\_LOGIC;

QB : OUT STD\_LOGIC

);

end component;

begin

process(clock, clear)

begin

if clear = '1' then

-- Se o reset for ativado, zera todos os sinais internos

Q\_entrada\_internal(8 downto 1) <= (others => '0');

Q\_entrada\_internal(0) <= '1'; -- Mantém o último bit como 1

Not\_Q\_entrada\_internal(8 downto 1) <= (others => '1'); --

Inversos dos bits de 0 a 7

Not\_Q\_entrada\_internal(0) <= '0'; -- Inverso do último bit que

é 1

z <= '0';

elsif falling\_edge(clock) then

-- Atualiza os estados dos flip-flops com base na lógica desejada

Q\_entrada\_internal(8) <= (w AND Q\_internal(8)) OR (w AND Q\_internal(7));

Q\_entrada\_internal(7) <= (w AND Q\_internal(6));

Q\_entrada\_internal(6) <= (w AND Q\_internal(5));

Q\_entrada\_internal(5) <= (w AND (Q\_internal(0) OR Q\_internal(1) OR Q\_internal(2) OR Q\_internal(3) OR Q\_internal(4)));

Q\_entrada\_internal(4) <= (Not\_w AND Q\_internal(4)) OR (Not\_w AND Q\_internal(3));

Q\_entrada\_internal(3) <= (Not\_w AND Q\_internal(2));

Q\_entrada\_internal(2) <= (Not\_w AND Q\_internal(1));

Q\_entrada\_internal(1) <= (Not\_w AND (Q\_internal(0) OR Q\_internal(5) OR Q\_internal(6) OR Q\_internal(7) OR Q\_internal(8)));

```

Q_entrada_internal(0) <= '0';

-- Atualiza os inversos
    Not_Q_entrada_internal <= NOT Q_entrada_internal;
elseif rising_edge(clock) then
    z <= (Q_entrada_internal(4) OR Q_entrada_internal(8));
end if;
end process;

Not_w <= NOT w;
-- Instanciando os flip-flops
dff1: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(0),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(0),
        QB => Not_Q_internal(0)
    );

dff2: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(1),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(1),
        QB => Not_Q_internal(1)
    );

dff3: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(2),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(2),
        QB => Not_Q_internal(2)
    );

dff4: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(3),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(3),
        QB => Not_Q_internal(3)
    );

dff5: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(4),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(4),

```

```

        QB => Not_Q_internal(4)
    );

dff6: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(5),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(5),
        QB => Not_Q_internal(5)
    );

dff7: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(6),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(6),
        QB => Not_Q_internal(6)
    );

dff8: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(7),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(7),
        QB => Not_Q_internal(7)
    );

dff9: flipflop
    port map (
        D => Q_entrada_internal(8),
        CLK => clock,
        QA => Q_internal(8),
        QB => Not_Q_internal(8)
    );

    data_out <= Q_internal;

    -- Atribuindo a saída dos flip-flops à saída do contad

end Behavioral;
```

#### Parte 4:

Nesta parte do exercício, implementamos um codificador de código Morse usando uma FSM por meio de pulsos gerados em um LED (representado por `ledr0`). A1.

#### Definição da Entidade e Arquitetura

A entidade `parte4` define as entradas e saídas do sistema:

- Entradas:
  - `clock` e `clear`: Sinais de controle do sistema.
  - `key0` e `key1`: Botões de reset.
  - `sw`: Conjunto de interruptores para selecionar a letra.
- Saídas:
  - `data_out`: Estados internos dos flip-flops.
  - `ledr0`: Sinal de saída para exibir os pulsos Morse.

A arquitetura `Behavioral` define os sinais intermediários e componentes usados para implementar o sistema.

Código VHDL desta parte:

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity parte4 is
```

```
    Port (
```

```
        clock : in STD_LOGIC;    -- Sinal de clock
```

```
        clear : in STD_LOGIC;    -- Sinal de clear assíncrono
```

```
        key0   : IN STD_LOGIC;    -- Botão de reset
```

```
        key1   : IN STD_LOGIC;    -- Botão de reset
```

```
        data_out : out std_logic_vector(8 downto 0); -- 9 bits de saída de dados
```

```
        sw     : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0); -- Interruptores SW2-0 para a letra
```

```
        ledr0 : out STD_LOGIC
```

```
    );
```

```
end parte4;
```

```
architecture Behavioral of parte4 is
```

```
    -- Sinais intermediários para conectar os flip-flops
```

```

signal Q_internal : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0); -- Estados internos dos flip-flops

signal Not_Q_internal : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0); -- Inversos dos estados

signal Q_entrada_internal : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0); -- Saídas internas dos
flip-flops

signal Not_Q_entrada_internal : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0); -- Inversos das
saídas internas

```

```

SIGNAL morse_seq : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0); -- Armazena os
pontos e traços

```

```

SIGNAL counter : INTEGER RANGE 0 TO 50000000; -- Contador para gerar pulsos
de 0.5 e 1.5s

```

```

SIGNAL pulse_0_5s : STD_LOGIC := '0'; -- Pulso de 0.5 segundos

```

```

SIGNAL current_bit : INTEGER RANGE 0 TO 20 := 0; -- Índice do bit atual no código
Morse

```

```

SIGNAL next1 : STD_LOGIC;

```

```

-- Definir constantes de pontos e traços para cada letra

```

```

CONSTANT A_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=
"000000000011101"; -- A: .-

```

```

CONSTANT B_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=
"000000101010111"; -- B: -...

```

```

CONSTANT C_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=
"000010111010111"; -- C: -.

```

```

CONSTANT D_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=
"000000001010111"; -- D: -..

```

```

CONSTANT E_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=
"000000000000001"; -- E: .

```

```

CONSTANT F_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=
"000000101110101"; -- F: ..

```

```

CONSTANT G_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=
"000000101110111"; -- G: --

```

```
        CONSTANT H_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=  
"000000001010101"; -- H: ....
```

```
        CONSTANT I_morse : STD_LOGIC_VECTOR(14 DOWNT0 0) :=  
"0000000000000000"; -- H: ....
```

component flipflop is

```
port (  
    D : IN STD_LOGIC;  
    CLK : IN STD_LOGIC;  
    QA : OUT STD_LOGIC;  
    QB : OUT STD_LOGIC  
);
```

end component;

begin

```
PROCESS (Q_internal) -- Adicionado sw à lista de sensibilidade
```

```
BEGIN
```

```
IF falling_edge(clock) AND (next1 = '1') THEN
```

```
CASE Q_internal IS
```

```
    WHEN "000000001" => morse_seq <= I_morse; --
```

Letra I

```
    WHEN "000000010" => morse_seq <= A_morse; -- Letra A
```

```
    WHEN "000000100" => morse_seq <= B_morse; -- Letra B
```

```
    WHEN "000001000" => morse_seq <= C_morse; -- Letra C
```

```
    WHEN "000010000" => morse_seq <= D_morse; -- Letra D
```

```
    WHEN "000100000" => morse_seq <= E_morse; -- Letra E
```



```

    WHEN "001000000" => morse_seq <= F_morse; -- Letra F

    WHEN "010000000" => morse_seq <= G_morse; -- Letra G

    WHEN "100000000" => morse_seq <= H_morse; -- Letra H

    WHEN OTHERS => morse_seq <= I_morse; -- Padrão (Letra A)

END CASE;

        END IF;

END PROCESS;

-- Processo para exibir o código Morse no LEDR0

PROCESS (clock, key0, key1)

BEGIN

    IF Key0 = '0' or key1 = '0' then

        -- Se o reset for ativado, zera todos os sinais internos

        Q_entrada_internal(8 downto 1) <= (others => '0');

        Q_entrada_internal(0) <= '1'; -- Mantém o último bit como 1

        Not_Q_entrada_internal(8 downto 1) <= (others => '1'); -- Inversos
dos bits de 0 a 7

        Not_Q_entrada_internal(0) <= '0'; -- Inverso do último bit que é 1

        current_bit <= 0;

        counter <= 0;

        pulse_0_5s <= '0'; -- Adicionado reset do pulso

    ELSIF rising_edge(clock) THEN

        IF current_bit < 15 THEN

            IF morse_seq(current_bit) = '1' THEN

                -- Gera pulso de 0.5 segundos

                IF counter < 25000000 THEN

                    pulse_0_5s <= '1';

```

```

        counter <= counter + 1;

ELSE

        counter <= 0;

        current_bit <= current_bit + 1;

END IF;

ELSE

        -- Gera pulso de 0.5 segundos para '0'

        IF counter < 25000000 THEN

                pulse_0_5s <= '0';

                counter <= counter + 1;

        ELSE

                counter <= 0;

                current_bit <= current_bit + 1;

        END IF;

END IF;

ELSE

        Q_entrada_internal(0) <= '0';

        Q_entrada_internal(1) <= ((NOT sw(2)) AND (NOT
sw(1)) AND (NOT sw(0)));

        Q_entrada_internal(2) <= ((NOT sw(2)) AND (NOT
sw(1)) AND (sw(0)));

        Q_entrada_internal(3) <= ((NOT sw(2)) AND (sw(1))
AND (NOT sw(0)));

        Q_entrada_internal(4) <= ((NOT sw(2)) AND (sw(1))
AND (sw(0)));

        Q_entrada_internal(5) <= ((sw(2)) AND (NOT sw(1))
AND (NOT sw(0)));

        Q_entrada_internal(6) <= ((sw(2)) AND (NOT sw(1))
AND (sw(0)));

```

```
(NOT sw(0)));

Q_entrada_internal(7) <= ((sw(2)) AND (sw(1)) AND
(sw(0)));

Q_entrada_internal(8) <= ((sw(2)) AND (sw(1)) AND
```

```
-- Atualiza os inversos
```

```
Not_Q_entrada_internal <= NOT Q_entrada_internal;
```

```
current_bit <= 0;
```

```
counter <= 0;
```

```
pulse_0_5s <= '0'; -- Adicionado reset do pulso
```

```
next1 <= '1';
```

```
END IF;
```

```
END IF;
```

```
END PROCESS;
```

```
-- Instanciando os flip-flops
```

```
dff1: flipflop
```

```
port map (
```

```
D => Q_entrada_internal(0),
```

```
CLK => clock,
```

```
QA => Q_internal(0),
```

```
QB => Not_Q_internal(0)
```

```
);
```

```
dff2: flipflop
```

```
port map (
```

```
        D => Q_entrada_internal(1),  
        CLK => clock,  
        QA => Q_internal(1),  
        QB => Not_Q_internal(1)  
    );
```

dff3: flipflop

```
    port map (  
        D => Q_entrada_internal(2),  
        CLK => clock,  
        QA => Q_internal(2),  
        QB => Not_Q_internal(2)  
    );
```

dff4: flipflop

```
    port map (  
        D => Q_entrada_internal(3),  
        CLK => clock,  
        QA => Q_internal(3),  
        QB => Not_Q_internal(3)  
    );
```

dff5: flipflop

```
    port map (  
        D => Q_entrada_internal(4),  
        CLK => clock,
```

```
QA => Q_internal(4),  
QB => Not_Q_internal(4)  
);
```

dff6: flipflop

```
port map (  
    D => Q_entrada_internal(5),  
    CLK => clock,  
    QA => Q_internal(5),  
    QB => Not_Q_internal(5)  
);
```

dff7: flipflop

```
port map (  
    D => Q_entrada_internal(6),  
    CLK => clock,  
    QA => Q_internal(6),  
    QB => Not_Q_internal(6)  
);
```

dff8: flipflop

```
port map (  
    D => Q_entrada_internal(7),  
    CLK => clock,  
    QA => Q_internal(7),  
    QB => Not_Q_internal(7)
```

```
);
```

```
dff9: flipflop
```

```
port map (
```

```
    D => Q_entrada_internal(8),
```

```
    CLK => clock,
```

```
    QA => Q_internal(8),
```

```
    QB => Not_Q_internal(8)
```

```
);
```

```
data_out <= Q_internal;
```

```
ledr0 <= pulse_0_5s;
```

```
-- Atribuindo a saída dos flip-flops à saída do contad
```

```
end Behavioral;
```